

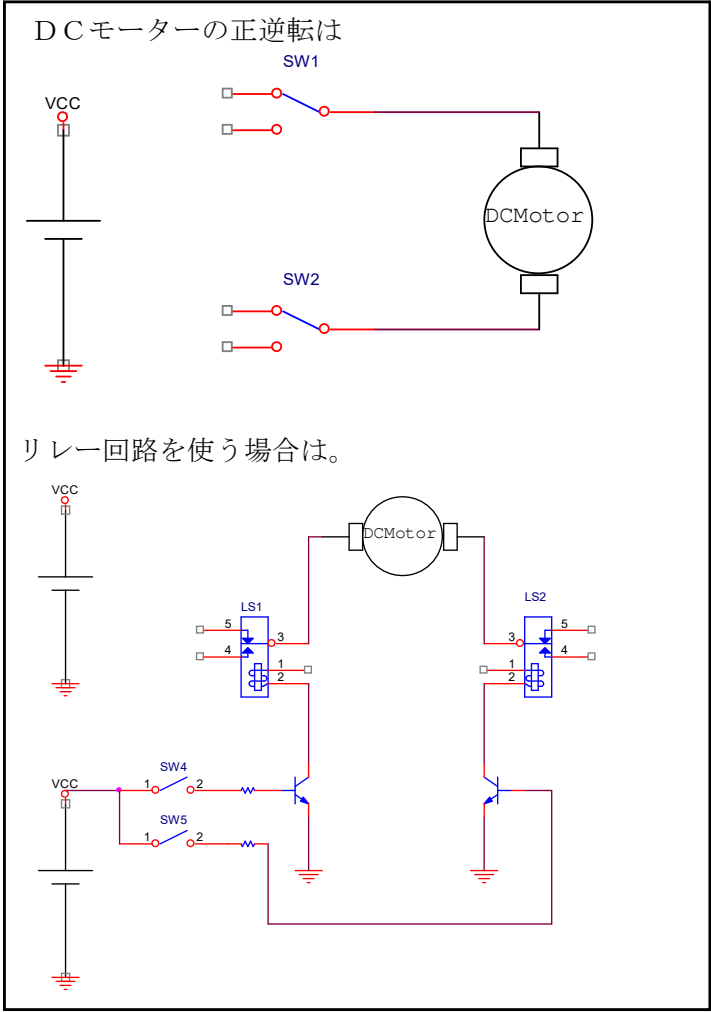



トランジスタがスイッチングで使われるところ。

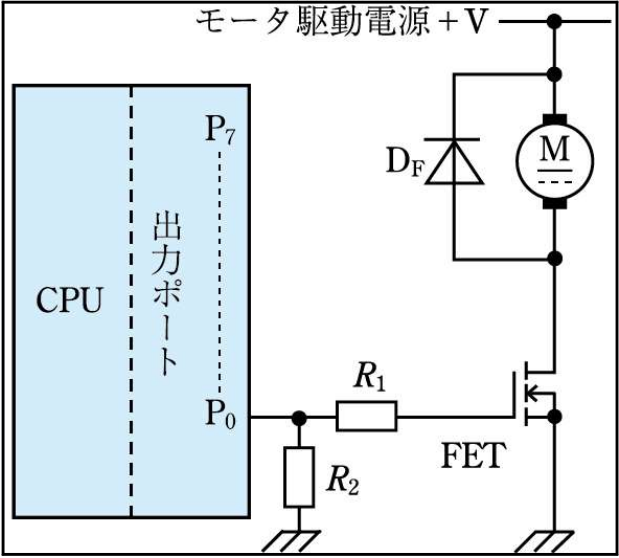

正転・逆転の動作を説明せよ。

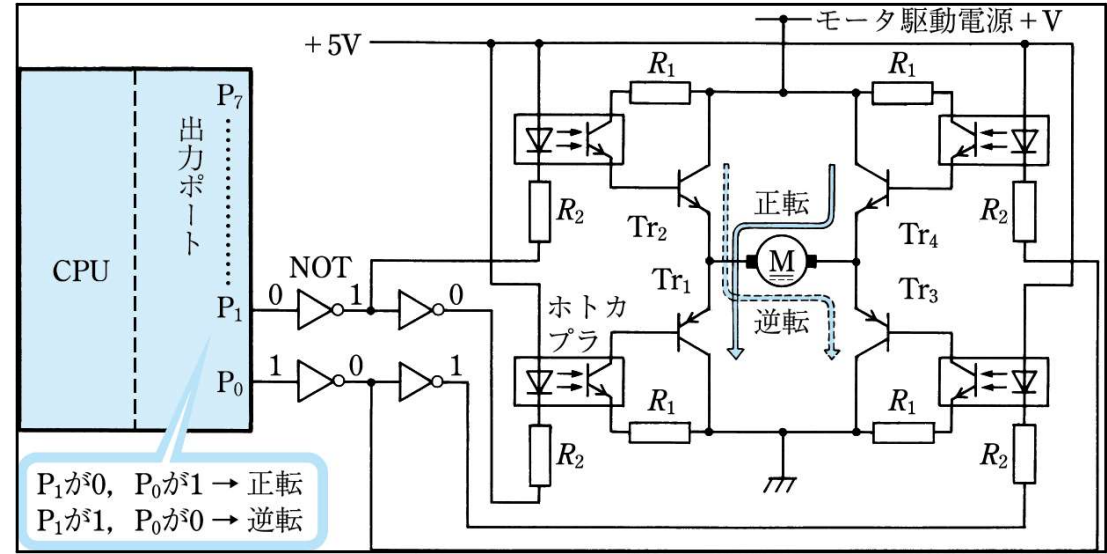


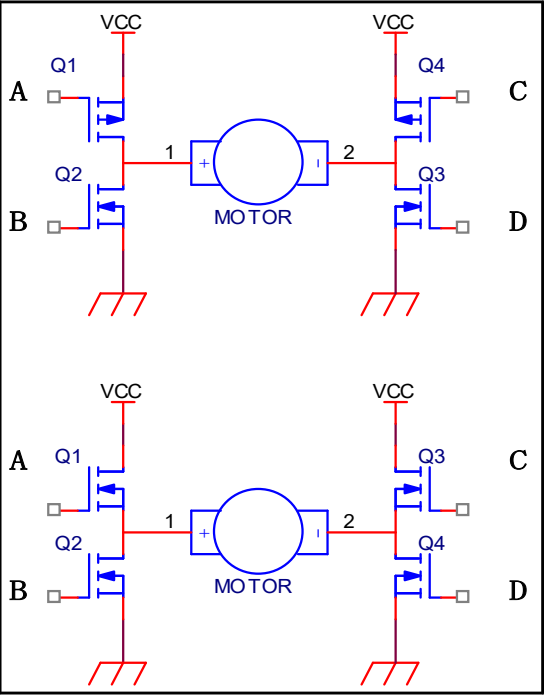トランジスタ又は、FETでDC モーターの正逆転回路を作った。それぞれの入力に” 1 ”、又は” 0 ”を書き込み正転逆転が出来るようにしなさい。



	A	B	C	D
正転				
逆転				

	A	B	C	D
正転				
逆転				

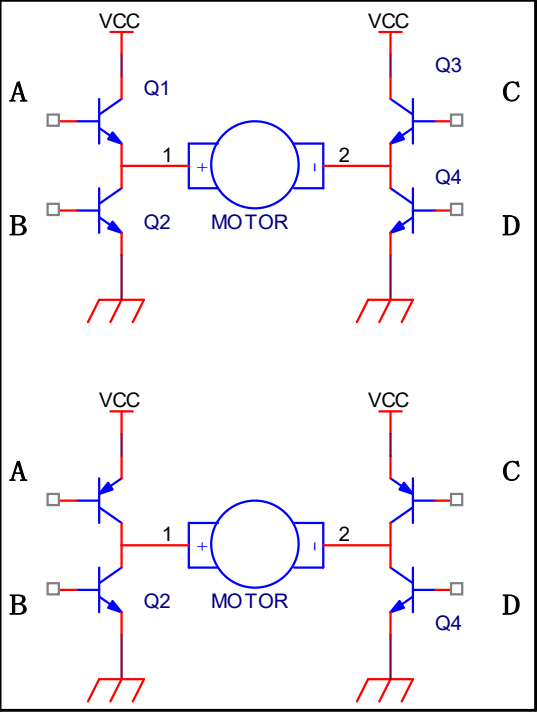

	A	B	C	D
正転				
逆転				

	A	B	C	D
正転				
逆転				