
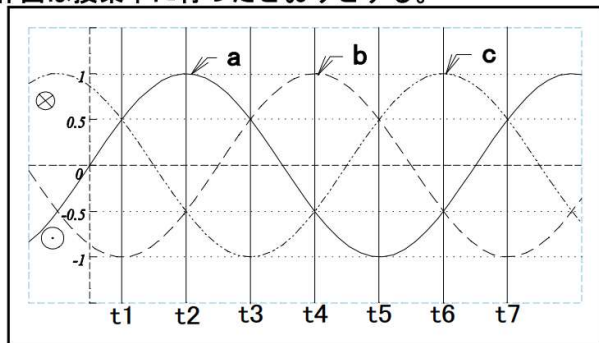


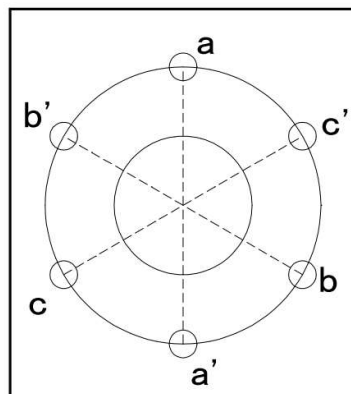
2. 三相交流電流の回転磁界の作図を行いなさい。
作図は授業中に行ったとおりとする。




時間 : t_1




時間 : t_2

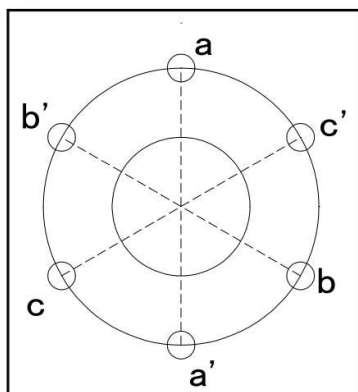


時間 : t_3

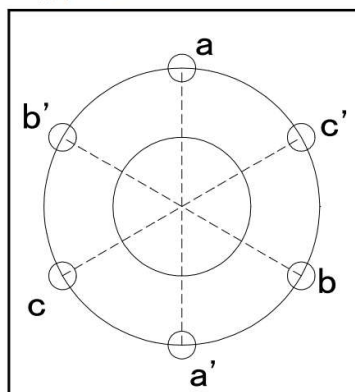


時間 : t_4

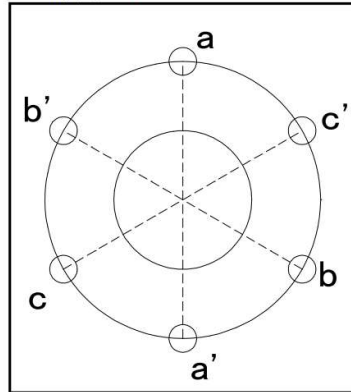

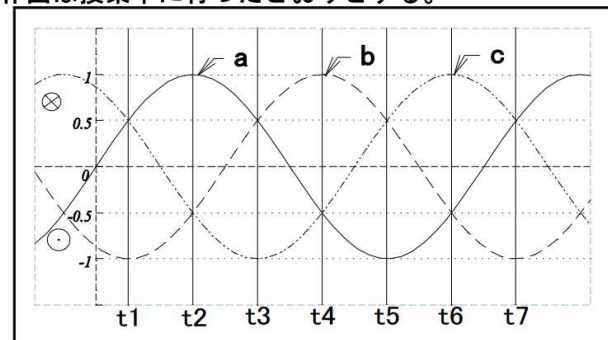
2. 三相交流電流の回転磁界の作図を行いなさい。
作図は授業中に行ったとおりとする。




時間 : t_1

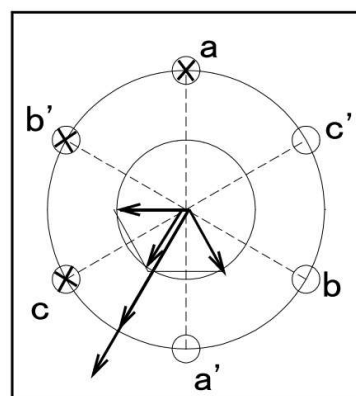


時間 : t_2

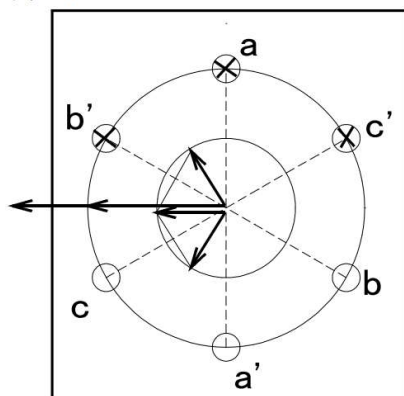


時間 : t_3

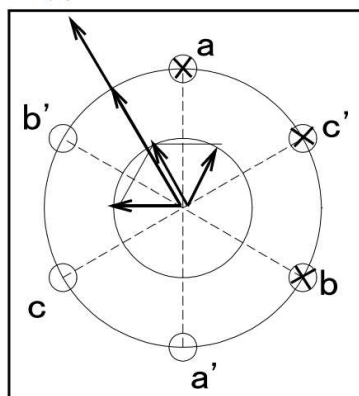


時間 : t_4

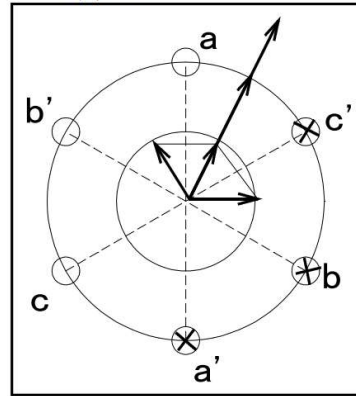


次に、bとcの接続を変えた場合は、どうなるか記入せよ。

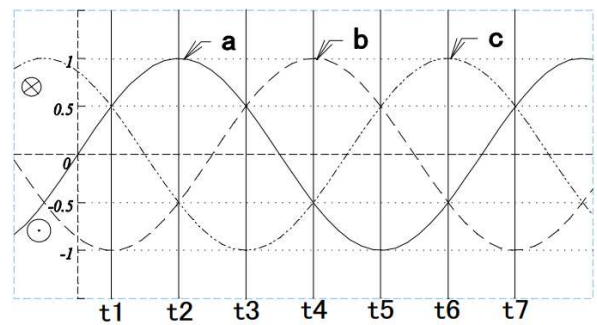


時間 :t1

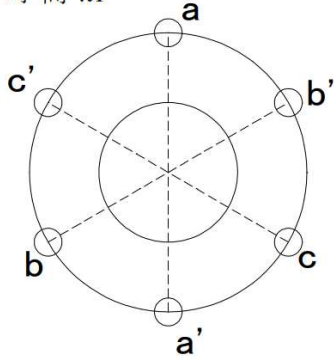


時間 :t2

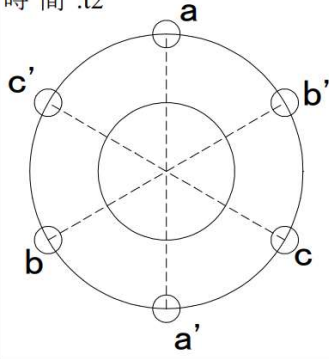


時間 :t3

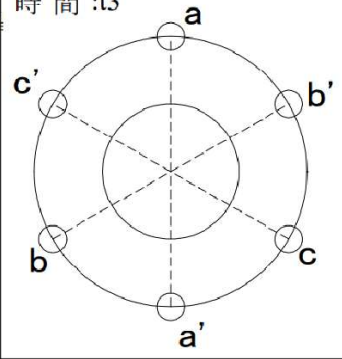


次に、bとcの接続を変えた場合は、どうなるか記入せよ。

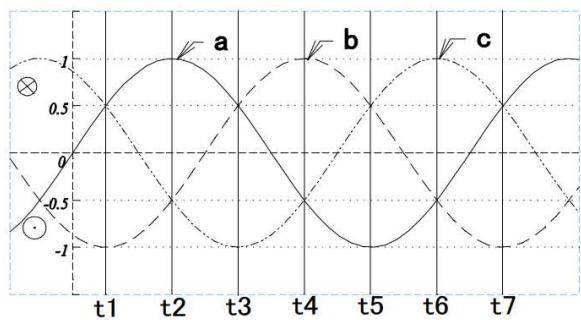

時間 :t1

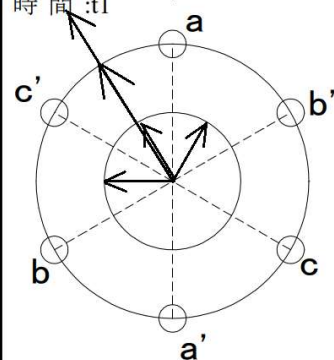

時間 :t2

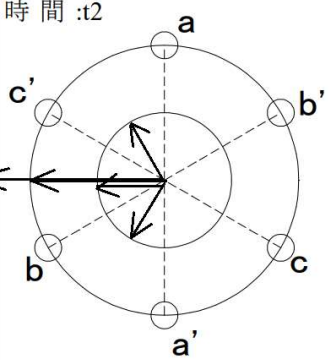

時間 :t3

